

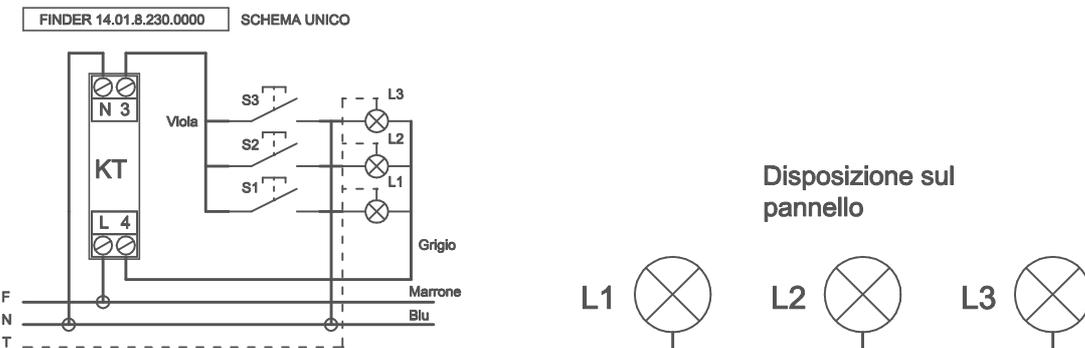
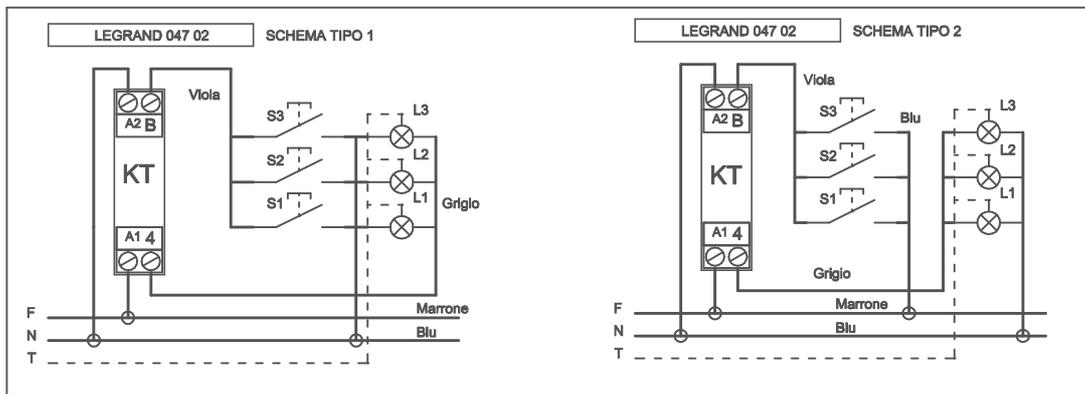


Esercitazione su temporizzatori luce scale di tipo modulare.

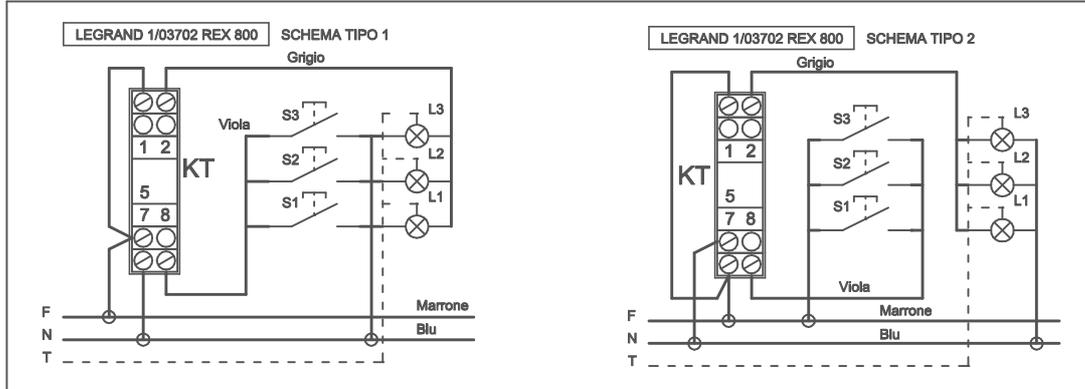Realizza gli impianti a seconda del modello di Temporizzatore seguendo gli schemi.



Disposizione sul pannello

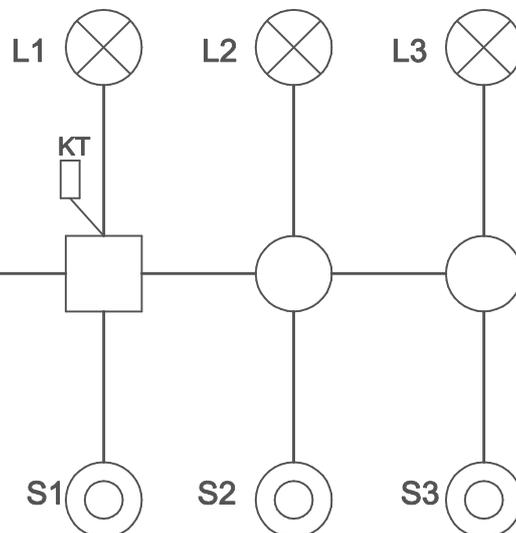

**ATTENZIONE!**  
3 Fili:  
F,N,T