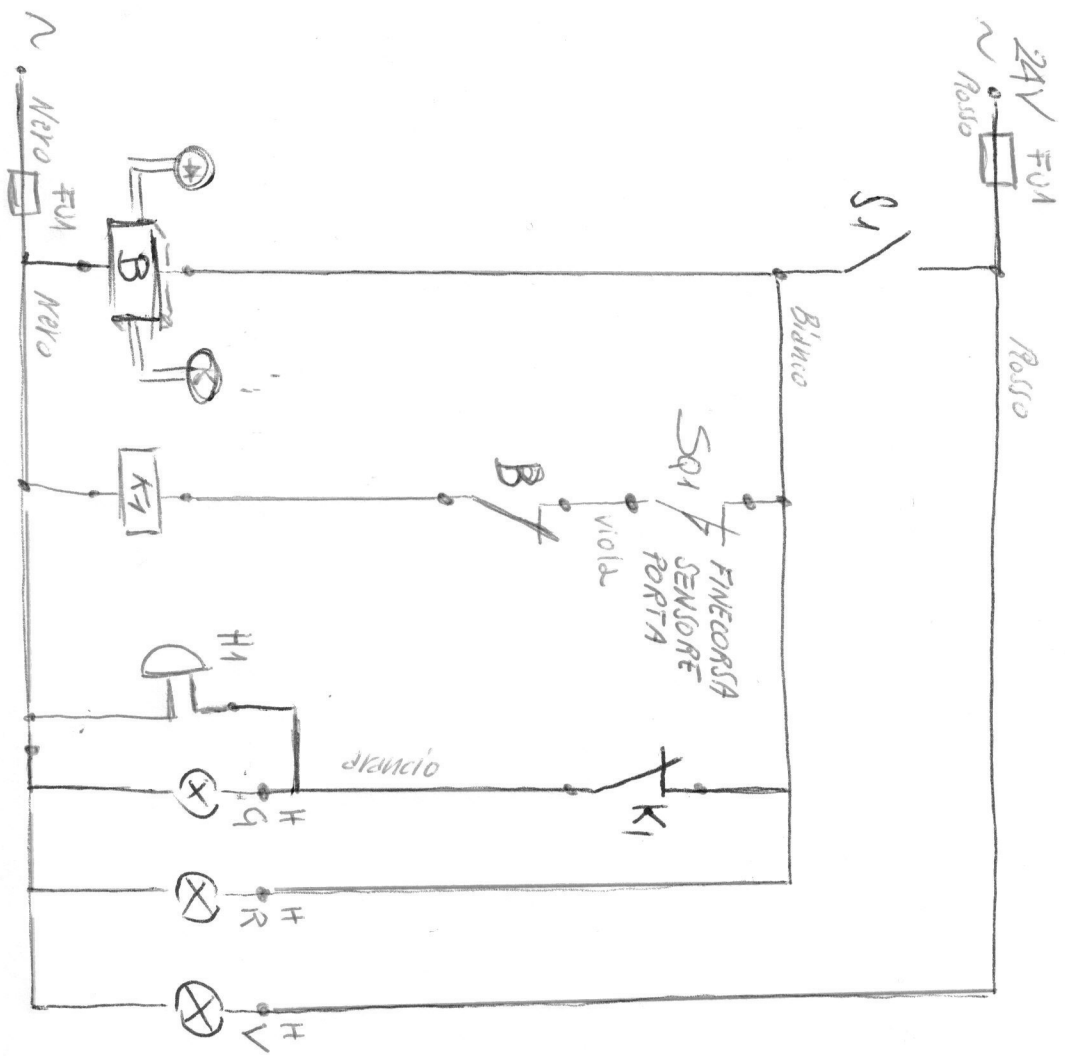



IMPIANTO N. 10



FUNZIONAMENTO:

Prevedendo S1 si attiva un sistema per rilevare il passaggio di intrusi.
 SQ1 rileva l'apertura di una porta, B rileva il passaggio da un varco.

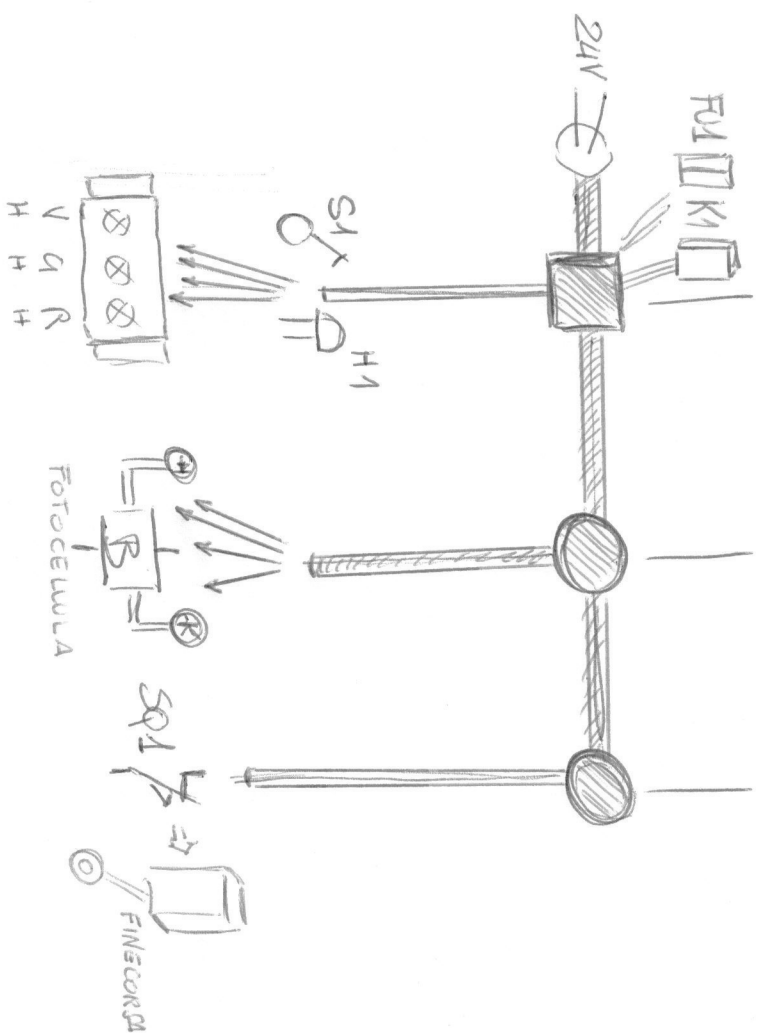- Legenda:**
- S1 = Interruttore
 - B = Fotocellula
 - SQ1 = Finecorsa - Sensore Porta
 - K1 = Relè octal 24V
 - HV = Lampada verde (PRESENZA TENSIONE)
 - HR = Lampade Rosse (ACCENSIONE SISTEMA)
 - HQ = " ALLARME " (1/120")
 - H1 = Suoneria



Per. Roberto