



L'impianto permette alle lampade di avere una accensione temporizzata o normale. Il tutto è attivato dal selettore (deviatore) S1. Il selettore ha due posizioni:  
 1) Temporizzazione (KT)  
 2) Normale (K)

