





Il Pulsante

- Push botton -

Simbolo unifilare




Simbolo funzionale

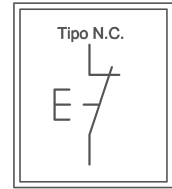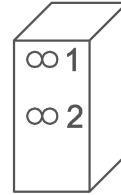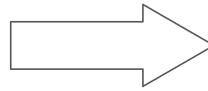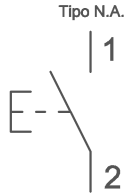


Il Pulsante è un dispositivo di comando con una sola posizione di "Riposo". Il pulsante è detto Normalmente Aperto (N.A.) quando è aperto senza essere premuto. Il pulsante è detto Normalmente Chiuso (N.C.) quando è chiuso senza essere premuto. Negli impianti civili si usa molto spesso il tipo N.A. per comandare una suoneria o un ronzatore.

- COMANDO DA UN PUNTO DI UNA SUONERIA -


SCHEMA FUNZIONALE

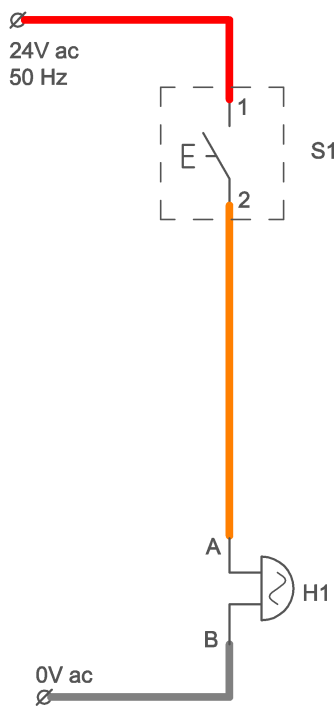

ESEMPIO PRATICO DI MONTAGGIO

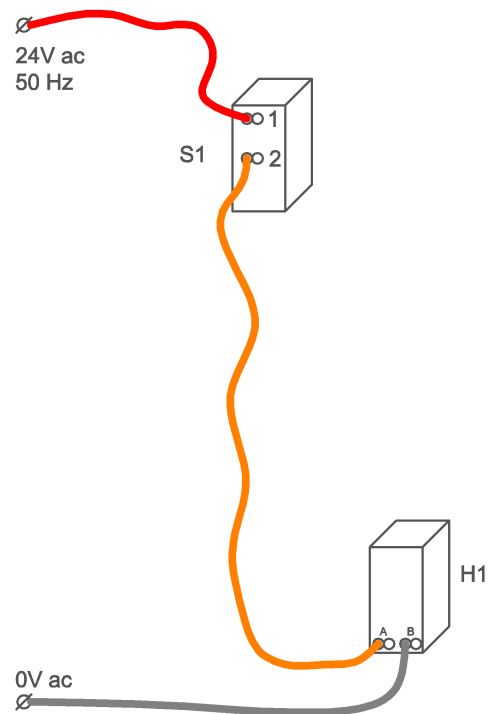

SCHEMA DI MONTAGGIO TIPO

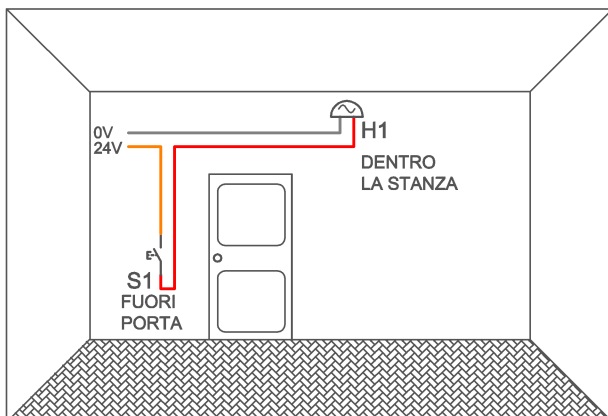

SCHEMA UNIFILARE

