

Realizzazione di lampeggiatore con 2 led

Componenti:

Resistenze:	Condensatori:	Transistor:	LED:
R1 3.3kOhm ¼W	C1 47µF	T1 2N2222	L1 Led verde
R2 33kOhm ¼W	C2 47µF	T2 2N2222	L2 Led verde
R3 3.3kOhm ¼W			
R4 33kOhm ¼W			

