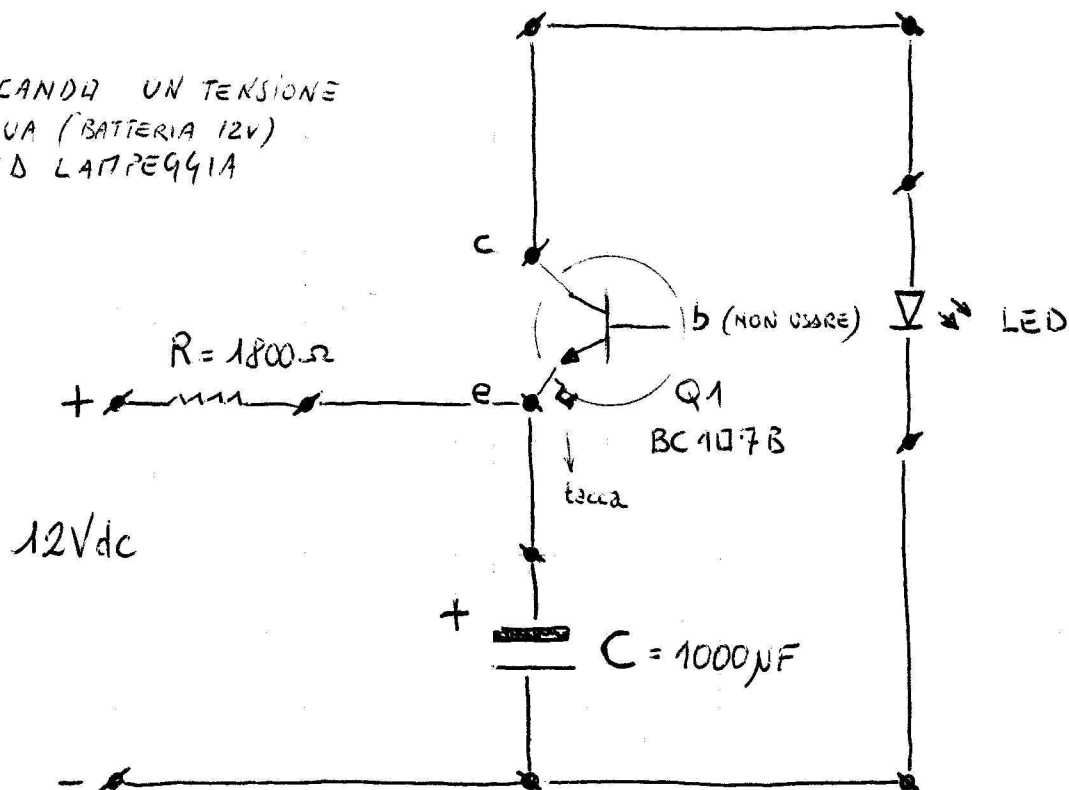


Prof. Sanguedolce

CIRCUITO LAMPEGGIANTE PER LED 12VDC

APPLICANDO UNA TENSIONE CONTINUA (BATTERIA 12V) IL LED LAMPEGGIA



N.B.: Variando R-C CAMBIA LA FREQUENZA DEL LAMPEGGIO

19/04/2010