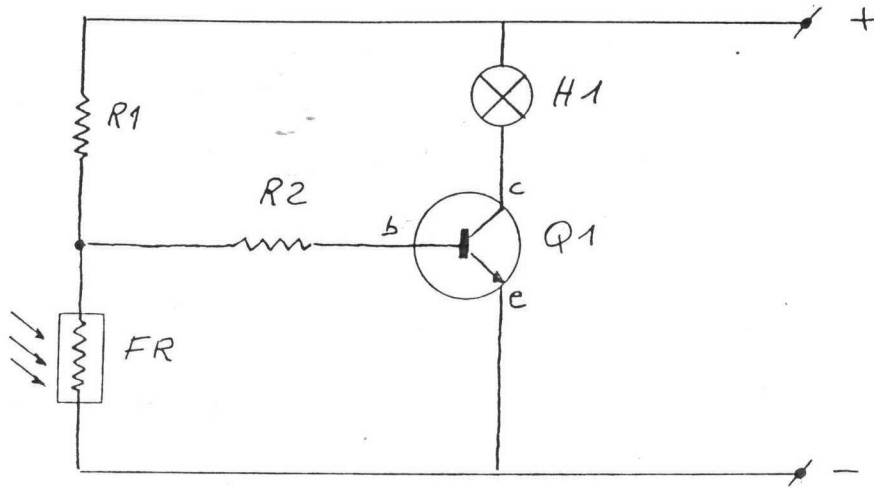


## SIMULAZIONE CREPUSCOLARE CON 2N1711

Schema elettrico



Elenco Materiale

$R1 = 10K\Omega$

$Q1 = 2N1711$

$R2 = 1K\Omega$

FR = FOTORESISTENZA

H1 = lampadina (6V - 60mA)