


CITOFONI IN COPPIA CON CHIAMATA RECIPROCA

RETE
220V
ac
L1 N

Nell'ambito dello stesso edificio vi sono n.2 citofoni:
ad esempio n.1 in una stanza A ed n.1 in una stanza B.
I due citofoni possono inoltre comunicare tra loro e si chiamano reciprocamente tramite il secondo
pulsantino nero posto in ogni PI.
Per la chiamata reciproca si usa il ronzatore interno dei citofoni.

LEGENDA

PI= POSTO INTERNO	
HA1= RONZATORE POSTO INTERNO 1	SH1= PULS. CHIAMATA RECIPROCA
HA2= RONZATORE POSTO INTERNO 2	SH2= PULS. CHIAMATA RECIPROCA

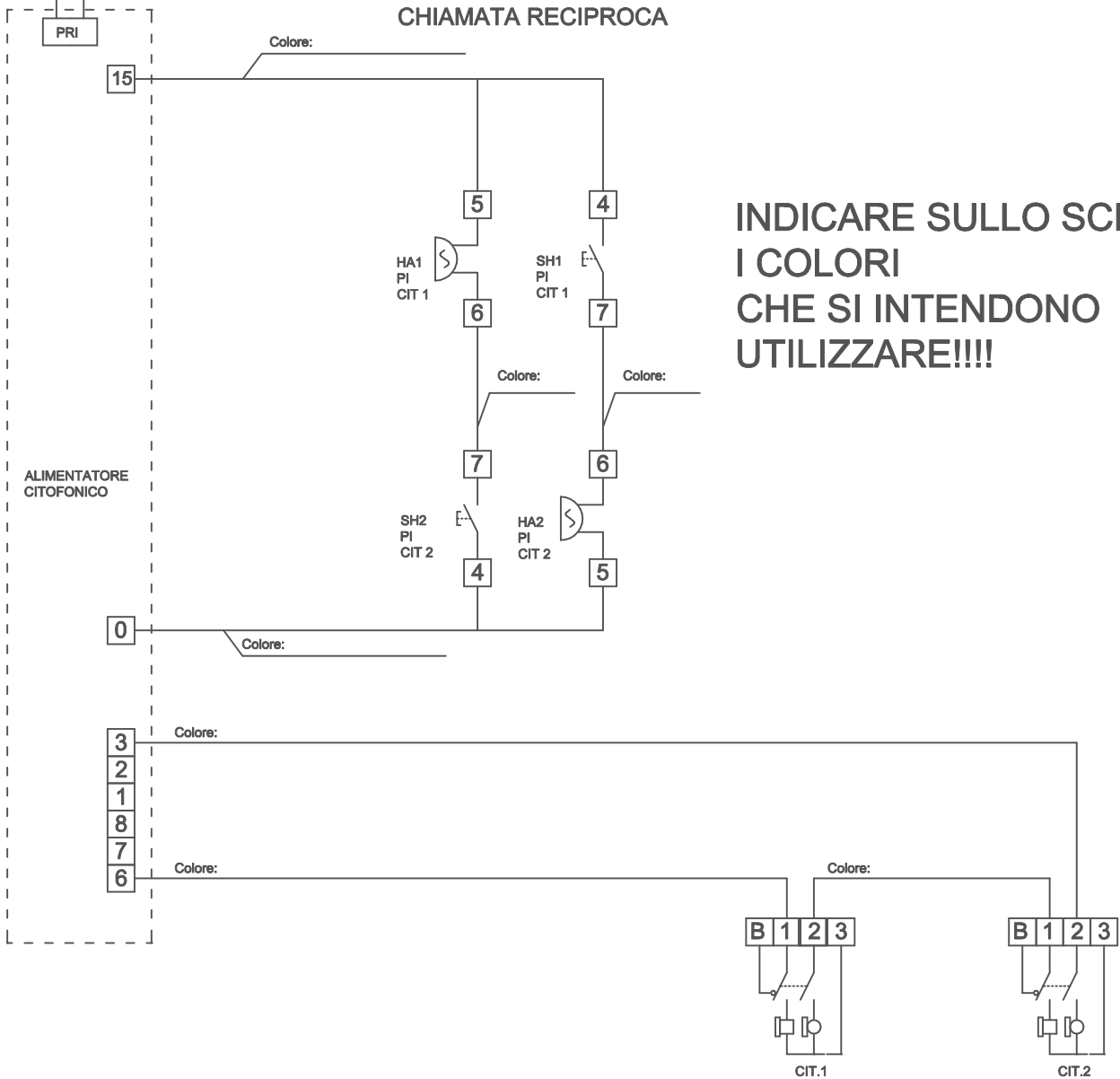

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO FONICO