

22/9/10


5) Scheda di Lavoro

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

colore: *inviene*

Schema Funzionale

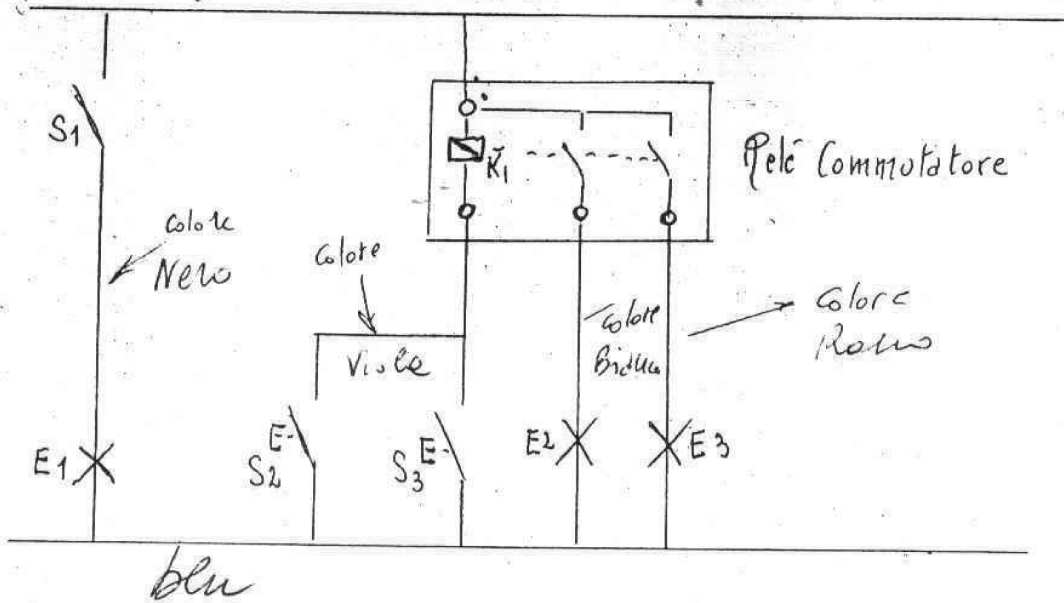

$S_1$  = interruttore (deviatore usato con 2 viti)

$S_2 - S_3$  = Pulsanti

$K_1$  = Relè Commutatore

$E_1 - E_2 - E_3$  = Lampade

Disposizione sul pannello

